

“Ao contrário”, continuou Tweedledee, “se foi assim, poderia ser; e se fosse assim, seria; mas como não é, então não é. Isso é Lógico” (Lewis Carroll, Through the Looking-glass: And what Alice Found There, 1875).

Controle da CPU Monociclo

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida




Recapitulando...

Diversos sinais de controle não ligados.

AluSrc, PCSrc, ALU Operation, ...

Determinam o comportamento de cada unidade.

Dependem diretamente das instruções.

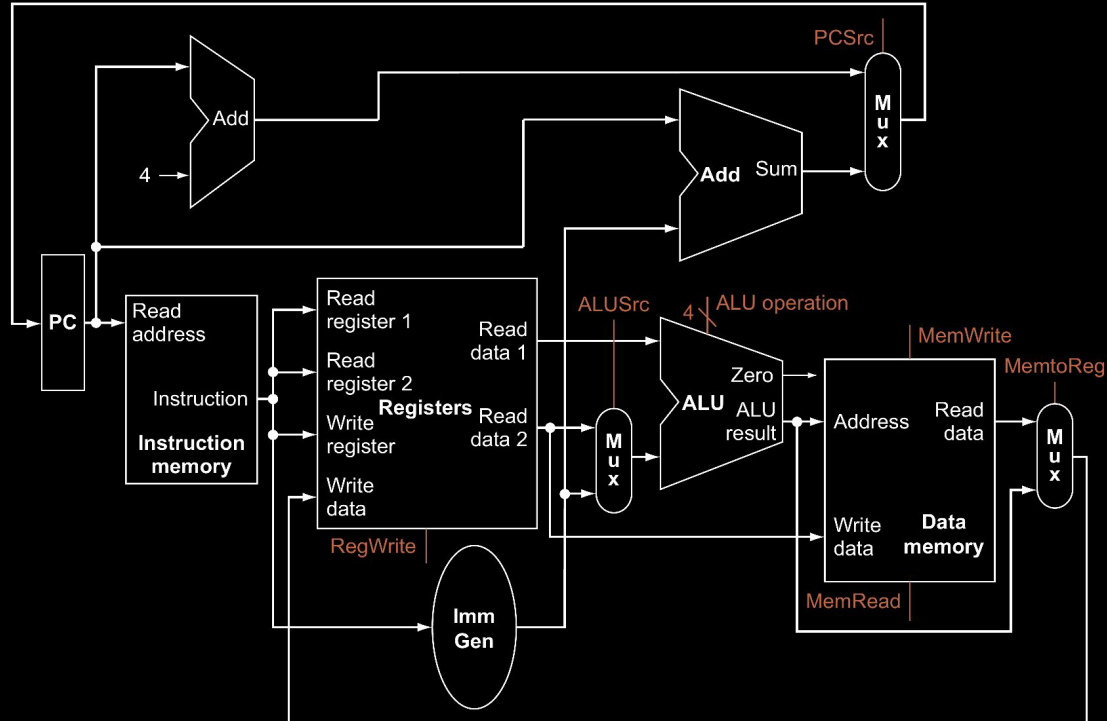


Controle da ALU

Começando com uma unidade de controle para a ALU.

Sinal ALU Operation de 4 bits.

Os sinais são:

| Sinal | Função da ALU |
|-------|---------------|
| 0000 | AND |
| 0001 | OR |
| 0010 | Soma |
| 0110 | Subtração |

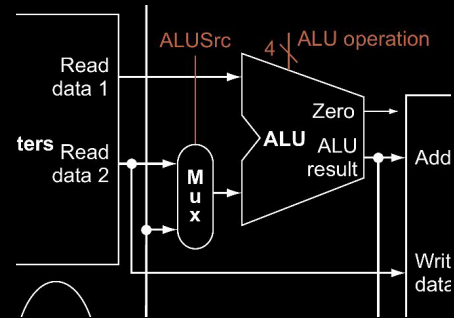

Controle da ALU

O sinal enviado para a ALU vai depender da instrução.

lw e sw?

beq?

Instruções do tipo-R?

| Sinal | Função da ALU |
|-------|---------------|
| 0000 | AND |
| 0001 | OR |
| 0010 | Soma |
| 0110 | Subtração |

Controle da ALU

O sinal enviado para a ALU vai depender da instrução.

`lw` e `sw` precisam calcular o endereço através de uma adição (0010_2).

Um `beq` precisa realizar uma subtração (0110_2) para verificar se os valores são iguais.

Instruções do tipo-R têm a operação definida pelos campos `funct7` (bits [31:25]) e `funct3` (bits [14:12]).

| Sinal | Função da ALU |
|-------|---------------|
| 0000 | AND |
| 0001 | OR |
| 0010 | Soma |
| 0110 | Subtração |

Controle da ALU


A **unidade de controle da ALU** vai receber como entrada um sinal de 2 bits, chamado **ALUOp**, que vai definir o tipo da instrução, e também vai receber o sinal dos campos **funct7** e **funct3**.

ALUOp

- 00_2 -> indica que a operação é um add (para loads e stores).
- 01_2 -> indica que a operação é um subtract (para beq).
- 10_2 -> indica que a operação vai ser definida pelo campo **funct7** e **funct3**.

Controle da ALU – Tabela verdade

| Opcode | ALUOp | Instrução | Func7 | Func3 | Operação da ALU | ALU Operation |
|--------|-------|-----------------|----------|-------|-----------------|---------------|
| lw | 00 | load word | XXX XXXX | XXX | Soma | 0010 |
| sw | 00 | store word | XXX XXXX | XXX | Soma | 0010 |
| beq | 01 | branch if equal | XXX XXXX | XXX | Subtração | 0110 |
| Tipo-R | 10 | add | 000 0000 | 000 | Soma | 0010 |
| Tipo-R | 10 | subtract | 010 0010 | 000 | Subtração | 0110 |
| Tipo-R | 10 | and | 000 0000 | 111 | and | 0000 |
| Tipo-R | 10 | or | 000 0000 | 110 | or | 0001 |

 


Controle da ALU – Tabela verdade

| Opcode | ALUOp | Instrução | Func7 | Func3 | Operação da ALU | ALU Operation |
|--------|-------|-----------------|----------|-------|-----------------|---------------|
| lw | 00 | load word | XXX XXXX | XXX | Soma | 0010 |
| sw | 00 | store word | XXX XXXX | XXX | Soma | 0010 |
| beq | 01 | branch if equal | XXX XXXX | XXX | Subtração | 0110 |
| Tipo-R | 10 | add | 000 0000 | 000 | Soma | 0010 |
| Tipo-R | 10 | subtract | 010 0010 | 000 | Subtração | 0110 |
| Tipo-R | 10 | and | 000 0000 | 111 | and | 0000 |
| Tipo-R | 10 | or | 000 0000 | 110 | or | 0001 |

Entradas.

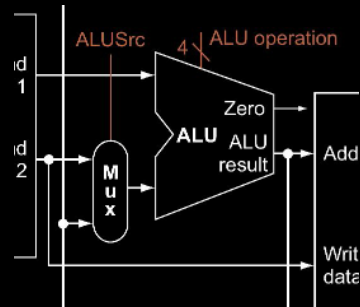Saída. Para simplificar, a tabela contém somente as entradas para as quais nos importamos com a saída.



Controle da ALU

Dada a tabela verdade, podemos agora construir o Controle da ALU.


Definir a expressão Booleana para a ALU, simplificá-la, e implementá-la com portas lógicas.

Exemplo: utilizar soma dos produtos, e então simplificar a expressão lógica utilizando Álgebra de Boole.

Controle da ALU

O controle da ALU gera o sinal
ALU Operation de 4 bits.

Depende de um sinal ALUOp de
2 bits.

 


Controle da ALU

O controle da ALU gera o sinal
ALU Operation de 4 bits.

Depende de um sinal ALUOp de
2 bits.

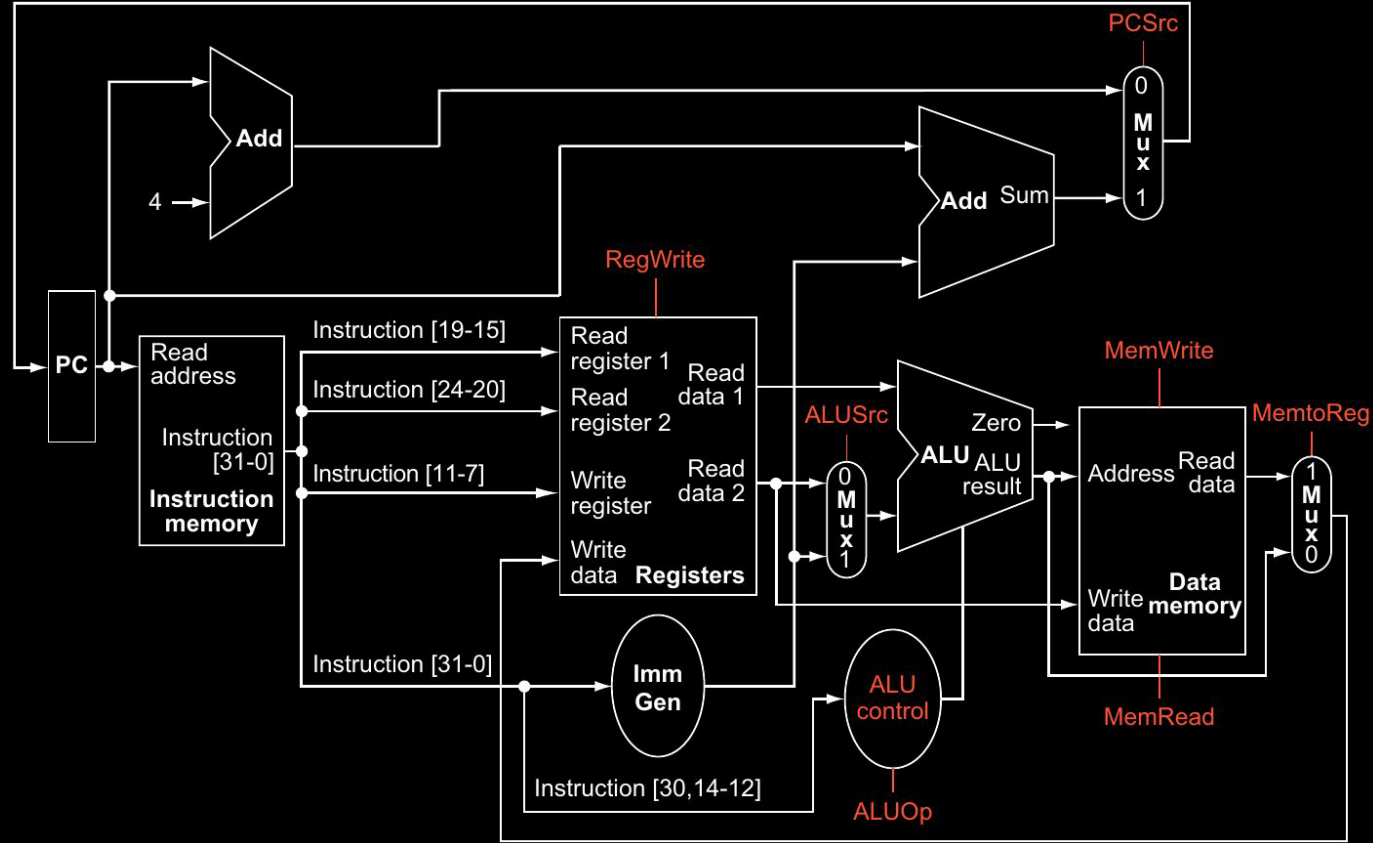Parece que trocamos um
problema por outro!



Controle da ALU

O sinal ALUOp vai ser gerado pela **unidade de controle principal**.

Múltiplos níveis de unidades de controle.

Controle da ALU

O sinal ALUOp vai ser gerado pela **unidade de controle principal**.

Múltiplos níveis de unidades de controle.

- + Mais simples projetar.
- + Possível redução no tamanho do circuito.
- + Possível aumento de velocidade.

Unidades mais simples processam a informação mais rapidamente do que uma única unidade grande.


Especialmente útil quando adicionarmos um pipeline.

Redução do período do clock.

Unidade de Controle Principal

Resta criar a **unidade de controle principal**.

 Vai cuidar das 6 linhas de controle de 1 bit, e do sinal de controle de dois bits ALUOp.



Faça você mesmo

Verifique os sinais no circuito, e escreva na tabela o que se espera quando cada um dos sinais é 0 ou 1.

| Sinal | Efeito Esperado quando 0 | Efeito Esperado quando 1 |
|----------|--|---|
| MemToReg | O valor a ser escrito no registrador destino vem da ALU. | O valor a ser escrito no registrador destino vem da memória de dados. |
| RegWrite | | |
| ALUSrc | | |
| PCSrc | | |
| MemRead | | |
| MemWrite | | |

Faça você mesmo

Verifique os sinais no circuito, e escreva na tabela o que se espera quando cada um dos sinais é 0 ou 1.

| Sinal | Efeito Esperado quando 0 | Efeito Esperado quando 1 |
|----------|--|---|
| MemToReg | O valor a ser escrito no registrador destino vem da ALU. | O valor a ser escrito no registrador destino vem da memória de dados. |
| RegWrite | Nada a fazer. | O registrador de destino é escrito com os dados de <i>write data</i> . |
| ALUSrc | O segundo operando da ALU vem da saída do registrador. | O segundo operando da ALU vem do <i>Imm Gen</i> . |
| PCSrc | $PC = PC + 4$. | $PC = PC +$ deslocamento calculado pelo branch. |
| MemRead | Nada a fazer. | Memória é lida a partir do endereço de entrada. |
| MemWrite | Nada a fazer. | Memória é escrita a partir do endereço de entrada. Dado escrito é <i>write data</i> . |

Unidade de Controle Principal

A Unidade de Controle Principal pode ter seus comportamentos definidos pelo opcode.

| Instr. | Opcode | | | | | | | ALUSrc | MemToReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | Op6 | Op5 | Op4 | Op3 | Op2 | Op1 | Op0 | | | | | | | | |
| Tipo-R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Unidade de Controle Principal

A Unidade de Controle Principal pode ter seus comportamentos definidos pelo opcode.

| Instr. | Opcode | | | | | | | ALUSrc | MemToReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | Op6 | Op5 | Op4 | Op3 | Op2 | Op1 | Op0 | | | | | | | | |
| Tipo-R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Pesquise e verifique que esses realmente são os opcodes das instruções!

Circuito

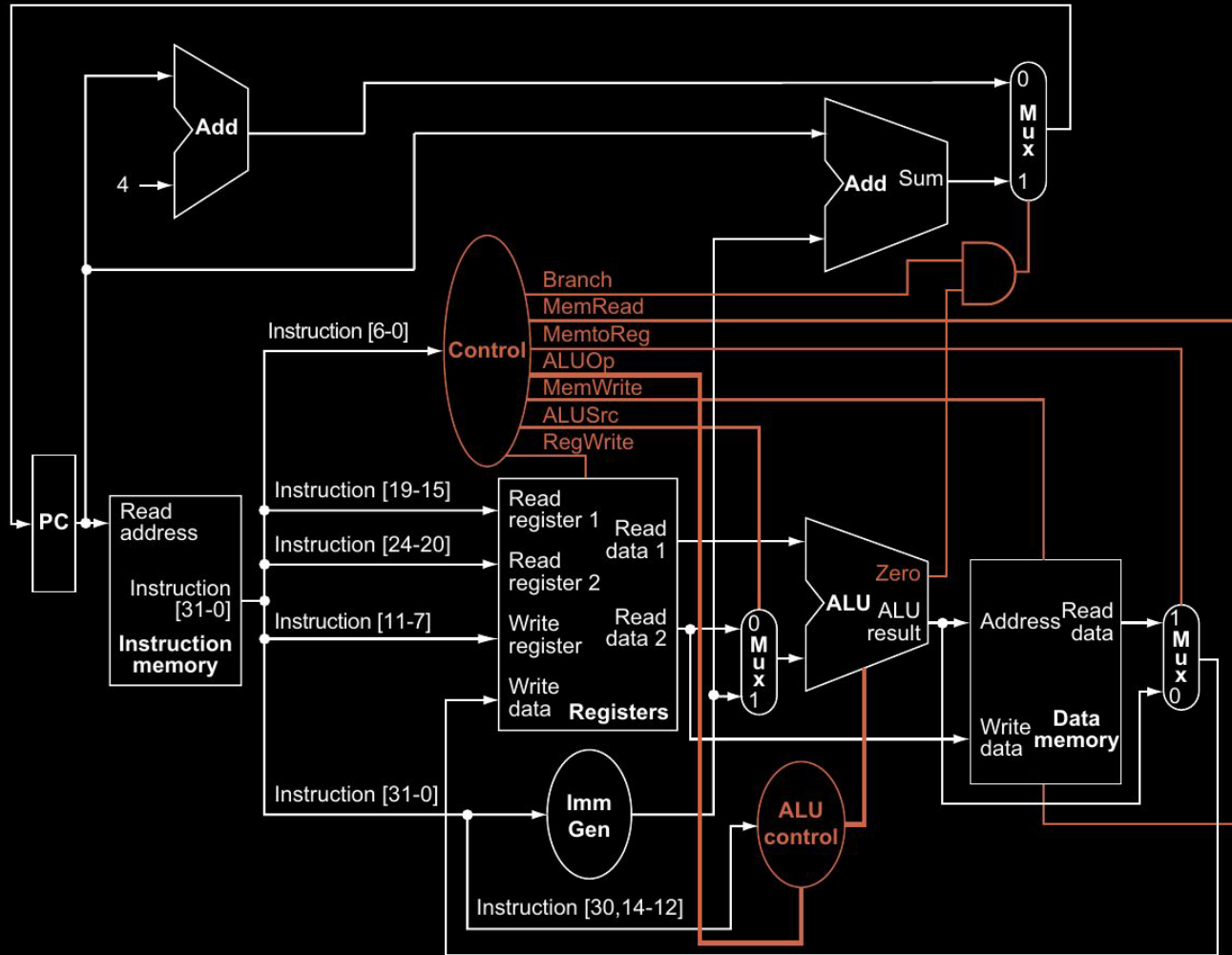


Circuito

Qual o objetivo do AND?

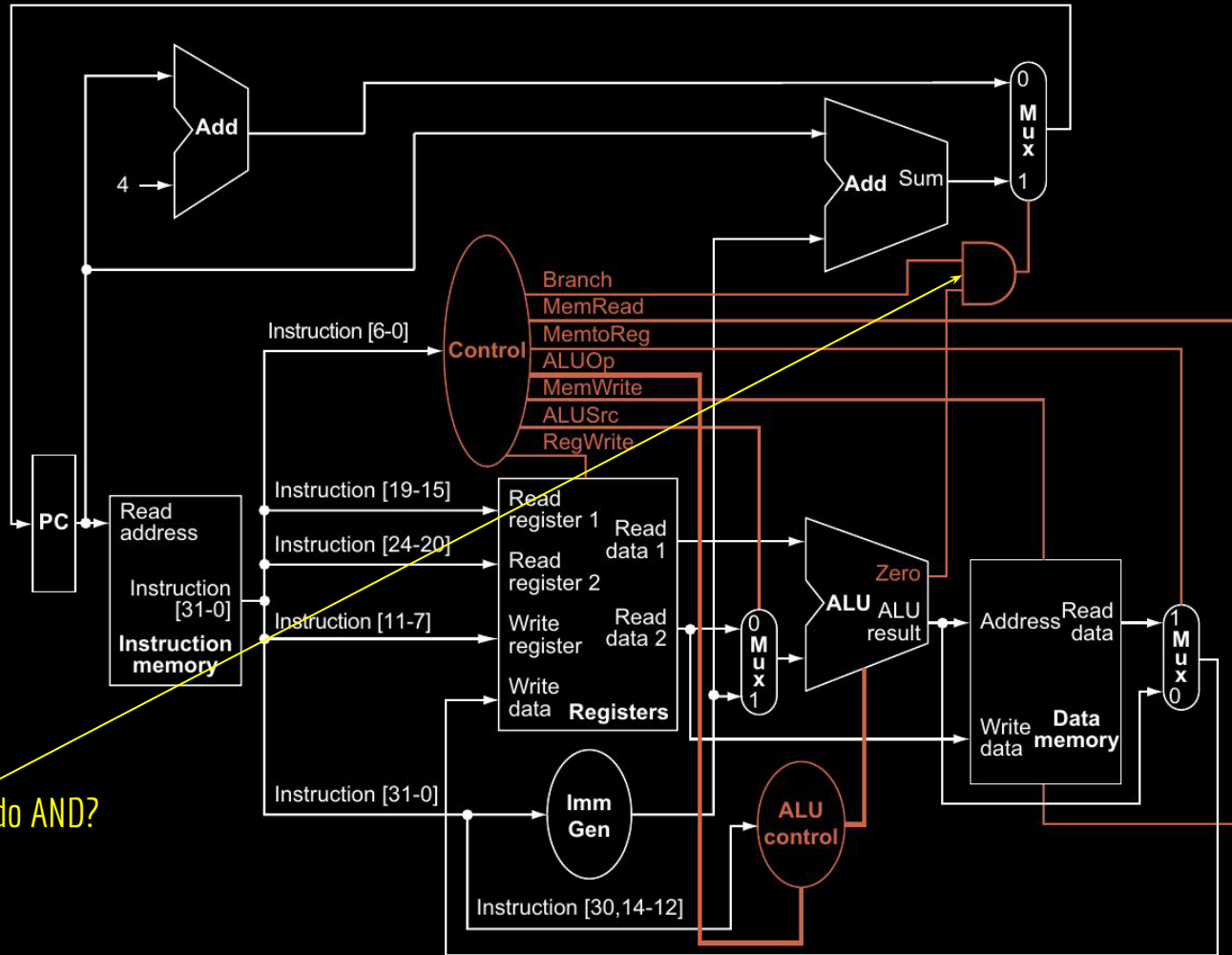

Circuito

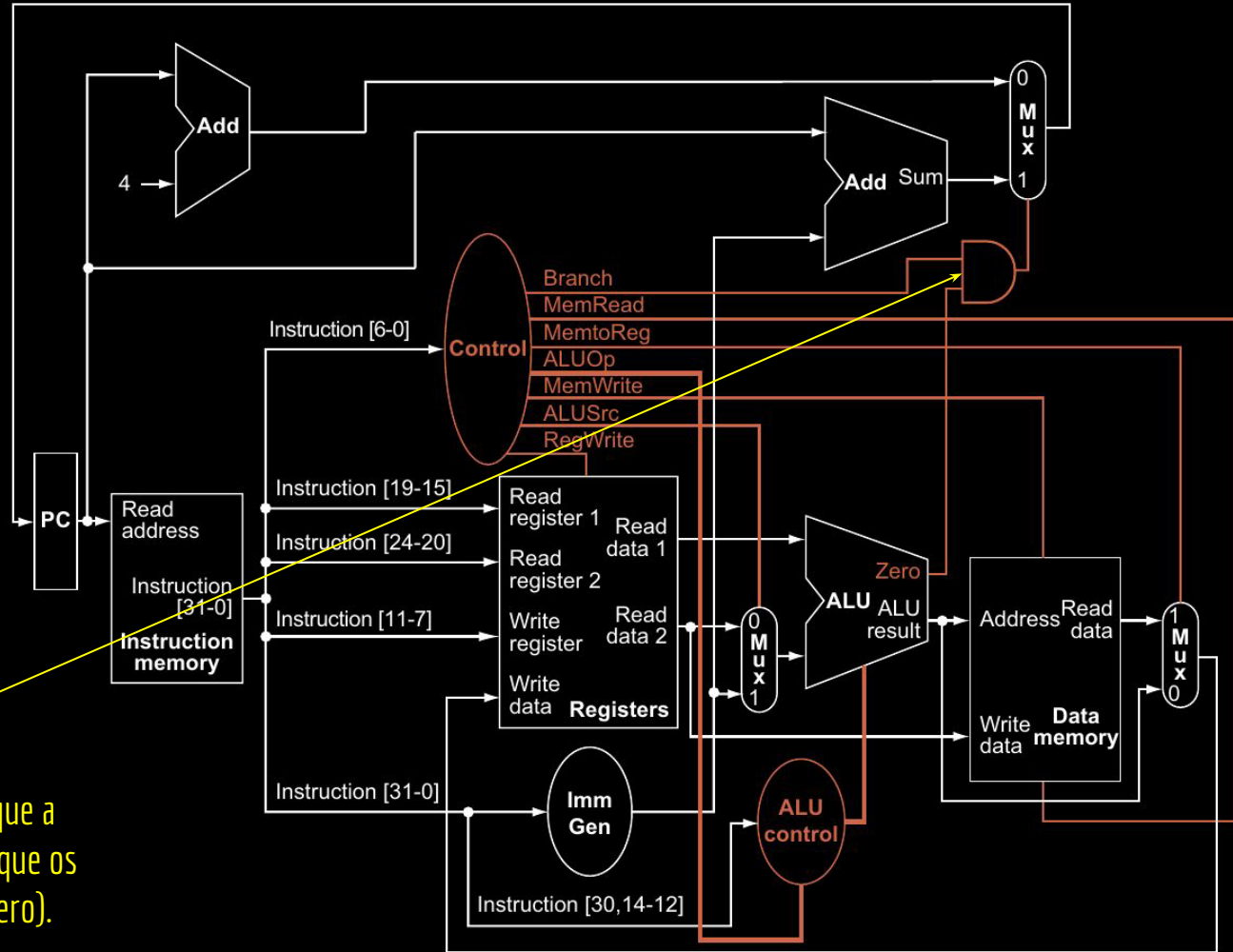

O desvio é tomado se o controle informa que a instrução é de branch, "E" a ALU informa que os operandos eram iguais (a subtração deu zero).

Controle Hardwired

Nossa unidade de controle é simples e pode ser do tipo *hardwired*.
Definida com portas lógicas e de comportamento fixo.

Microcódigo

Em projetos complexos pode ser vantajoso criar unidades de controle programáveis.

O programa na unidade de controle dita como os sinais de controle são gerados de acordo com as entradas.

O programa é chamado de **microcódigo**.

Microcódigo

Em projetos complexos pode ser vantajoso criar unidades de controle programáveis.

O programa na unidade de controle dita como os sinais de controle são gerados de acordo com as entradas.

O programa é chamado de **microcódigo**.

É comum o uso para controlar pelo menos parte das CPUs atuais.

Maior flexibilidade.

Podemos realizar correções no hardware *on-the-fly* (em pleno voo).

Corrigir um erro de hardware atualizando seu software.

Microcódigo

CPUs modernas são complexas, e vulneráveis a erros de projeto que expõem falhas de segurança.

Exemplos de erros: Spectrem (2017), Meltdown (2017) e Foreshadow (2018).

A Intel e AMD “corrigiram” essas falhas atualizando o Microcódigo.

No Linux, abra um terminal e digite `dmesg | grep microcode` para verificar sua versão de microcódigo na CPU.

Microcódigos da Intel podem ser encontrados em

<https://github.com/intel/Intel-Linux-Processor-Microcode-Data-Files/blob/main/releasenote.md>

Microcódigo

Muitas vezes o microcódigo é chamado de firmware.

O programa que controla o fluxo interno do hardware.

Mais especificamente, **microcódigo é o firmware da CPU.**

Microcódigo

Muitas vezes o microcódigo é chamado de firmware.

O programa que controla o fluxo interno do hardware.

Mais especificamente, **microcódigo é o firmware da CPU.**


Veremos um pouco mais sobre o básico de microprograma em aulas futuras.

Exercícios

 
1. No livro base da disciplina é descrito em detalhes o caminho utilizado por cada tipo de instrução processador (tipo-R, lw/sw e branches). Leia esse trecho do capítulo.
2. Adicione instruções de Jump.
 - a. Descreva as modificações no bloco operacional e de controle caso necessário.
 - b. Indique o estado dos sinais de controle para essa nova instrução.
3. Considerando as instruções implementadas até o momento, qual a instrução que você considera que demora mais tempo para ser executada? Uma adição? Loads? Stores? ... Explique.
4. Adicione a instrução LUI no circuito. Descreva as modificações na unidade de controle, caso necessário. Indique o estado dos sinais de controle para essa nova instrução.

Referências


Patterson, Hennessy.
Computer Organization and
Design RISC-V Edition: The
Hardware Software
Interface. 2020.



 
Patterson, Hennessy. Computer
Organization and Design MIPS
Edition: The Hardware/Software
Interface. 2020.



 Stallings, W. Organização de
Arquitetura de Computadores.
10a Ed. 2016.



 Hennessy, Patterson.
Arquitetura de Computadores:
uma abordagem quantitativa.
2019.



Licença

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).